


INDEPENDENT ENERGY DEVICE

НЕЗАВИСИМОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Как это работает у Тесла, Д. Смита, Капанадзе, Акулы

Ну, начнем с того, что у них у всех один и тот же принцип, заложенный в свое время еще Тесла.

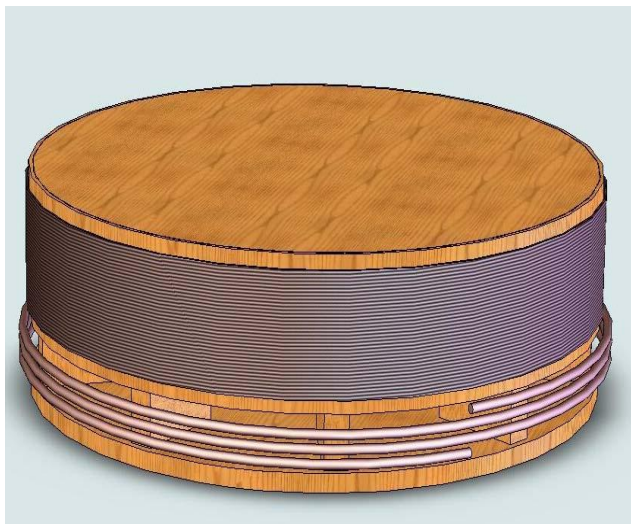
Началось все с изобретением Тесла ВЧ трансформатора названным его именем. Упрощенно он выглядит так:




Внизу первичная обмотка, намотанная толстым проводом – индуктор. Вверху вторичная обмотка, намотанная более тонким проводом. Длина проводников должна быть кратной для получения резонанса на ВЧ. Не будем вдаваться в электрические схемы, т.к. их знают практически все.

Далее Тесла обратил внимание, что если заземлить нижний вывод вторичной обмотки, то выход с трансформатора увеличивается. Затем он к выходу вторичной обмотки добавил цилиндрическую катушку и выходное напряжение еще более выросло. Назвал он ее экстра оил. Затем были опыты с плоской и конусной катушками. Наилучший результат был получен с конусообразной катушкой.

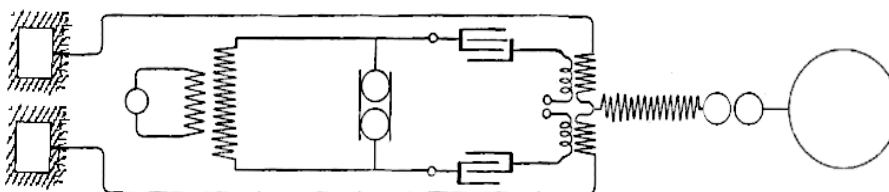Далее были другие опыты по усовершенствованию своего трансформатора, ну как результат получилась такая схема, которая усиливала не только напряжение, но и энергию.



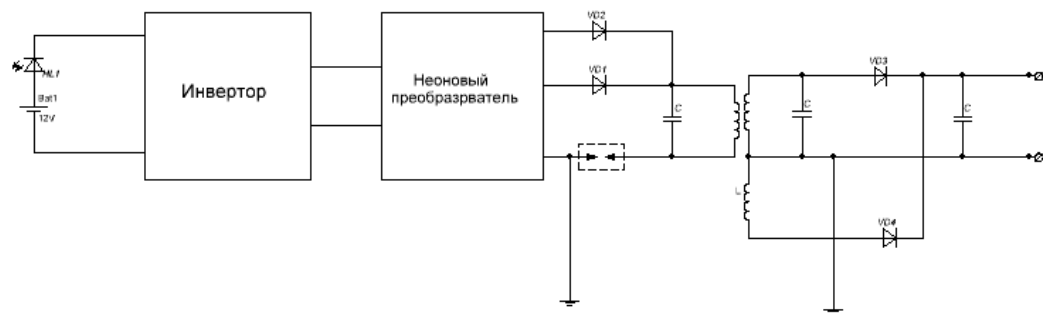Д. Смит за основу своего девайса взял схему усилителя энергии Тесла и немного его упростил, применив современные элементы.



Д. Смит использовал одновременно два резонанса в своем устройстве. Первый LC на частоте неоновго преобразователя. Второй на ВЧ за счет того что у индуктора и проводника во вторичной обмотке, кратная длина проводника.

Неоновый преобразователь выдает положительные импульсы с частотой 70 кГц. Разрядник, судя по фото, на не большое высокое напряжение. Наверное около 1 кВ.

После прихода очередного импульса с неоника, разрядник пробивается и на нем напряжение сильно падает и возникает LC резонанс в обмотках. Одновременно горение дуги создает ВЧ колебания в обмотках.

LC резонанс настроен на 35 кГц. В каждом полупериоде на НЧ воздействуют пакки ВЧ.


У Капанадзе так же в основе лежит усилитель энергии Тесла.

Устройство Капанадзе очень похоже на установку Тесла для получения ВЧ сделанную на фабрике Фишера.

Внешний вид установки Тесла



Схема установки

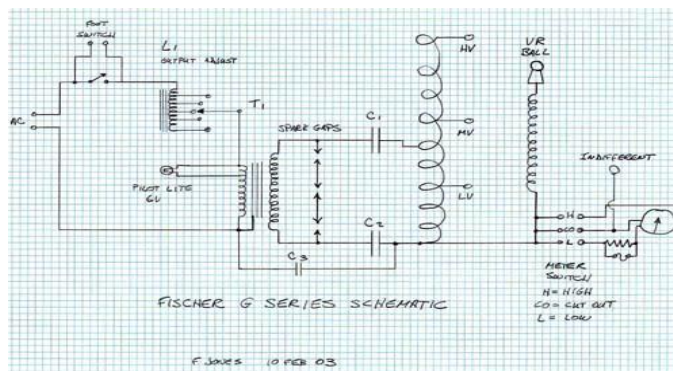

Только у Капанадзе в установке 2004 года(с оранжевой катушкой) добавлена еще одна обмотка из толстого провода находящаяся между индуктором и вторичной обмоткой трансформатора. Если смотреть на Фишера так, то между белой и темной трубами.




По третьей обмотке оранжевого цвета пропущен ток от инвертора 220В 50Гц.

Ролик демонстрации установки Фишера и подключенной к ней экстра оил.


<https://www.youtube.com/watch?v=rRxGpPCTdmQ>

Ролик про установку Фишера снят со скоростью 30 кадров в сек. Ролик 2004 г. снят со скоростью 25 кадров. В США – сеть 60Гц. В Грузии 50Гц. Если смотреть на ролики с медленным чередованием кадров, то можно заметить, что характер горения разрядов в разряднике имеет одинаковое изменение интенсивности горения из-за биения частоты кадров и частоты сети.

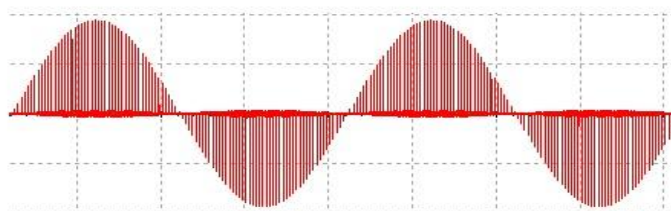Характер тока в индукторе имеет форму в соответствии с формой питающего напряжения. Например у Фишера.



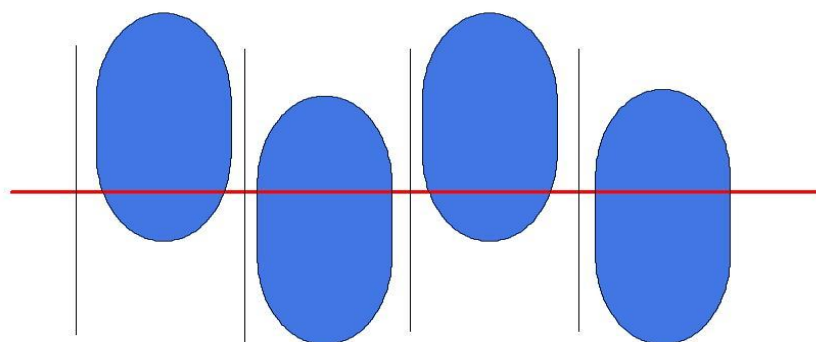Напряжение на вторичной обмотке Тесла примерно такой формы



Обязательное условие для получения энергии – правильная настройка совпадения фаз между ВЧ импульсами и синусом НЧ.

Устройство выходной катушки хорошо видно в установке 3 КВт.



Внизу на каркасе находится экстра оил намотанная тонким медным проводом в лаке. Сверху ее две обмотки толстым проводом, имеющие левую и правую намотку. По одной пропущен заземленный ноль, по другой фаза 220В 50Гц. Ток имеет разное направление, по этому за счет разной намотки маг. поля НЧ складываются. В нижней справа, на фото, коробке - НЧ ген 50Гц, в верхней - ВЧ часть установки.

Ролик турецкой синей 100КВт снят со скоростью 30 кадров в сек. Поэтому биение яркости разрядов не так заметно, но на замедленном просмотре можно заметить, что яркость разрядов в разрядниках меняется вращаясь по трем разрядам по часовой стрелке. Это подтверждает о наличии в разрядах по катушкам наличие трех фазного тока.

Установка 100Квт похожа на эту конструкцию трансформатора тесла.



3 точка(пункт.место) распространитель (распределитель) из двигателя.

A - первый шлейф

Выключатель

15

1

2

2 Конденсатор

7

7 - Первый регулятор частоты

15 - Первоначальный источник питания

минусовой провод (самозапитки)

12A плюсовой провод (самозапитки)

12 - Выход (фаза) (плюс)

13

12a

11 - Второй регулятор частоты

5 - Первый фильтр

Генератор высокой частоты

6 - Первый на катушке (бобина)

10

10 - Вторая катушка

8

8 - Второй фильтр

9

9 - Частота стабилизатор (регулятор)

В

В второй шлейф

13a

14

13 - Выход (нейтральный)

14 - Нейтральный (заземление)

Figure - 1

Экстра оил облучает катушку с током НЧ по которой протекает НЧ ток.

Акула так же использует для получения энергии так же использует трансформатор тесла – качер.

Вид ее



А это та же установка установленная вертикально



Вторичная обмотка тр. Тесла находится под желтой и красной изолянтами. А «гранату» облучает дополнительная спираль. В гранате частота около 30КГц.

Акула слишком усложнил схему настройки фаз между ВЧ и НЧ поэтому настройка ее очень сложна. Схема.

