

ШАГ-4. Выключатель ВК1, ВК11 устанавливается в положение включенно, тем самым запитывая усилитель мощности синусоидальных колебаний УМ1, УМ2 (+12V), ток потребления их $I_X = 0,5 \div 2,0 A$. Токи на входах Т1, Т2 должны быть от 2 до 5(A) при $U = 12V/AC$. Резистором R1 изменяя частоту NE555 генератора регулируем эти токи.

УАВ "САУМЕТА"