

- ШАГ-5- Следующий этап это измерение переменного U на выходе Т1, Т2 под активной нагрузкой $P=500W$ токи на выходе должны быть $\geq 10A$ при $U=11 \div 14V/AC$
- ШАГ-6- Затем подключаем диодный мост, на диодах Д1-Д4 - тип Д202Г и инвертор 12/220 АС/РС на его выходе с активной нагрузкой 1кВт. Изменяя частоту $f(Hz)$ резистором R1 смотрим за накалом этой лампы Л2 по максимальному свечению.
- ШАГ-7- Подключаем минус диода VD1 со схемой УМ1, УМ2. ВК1 и ВК11 отключены.
- ШАГ-8- Включается кнопка КН1 "пуск" её удерживая должны гореть лампы Л1 и Л2; Л1=50W Л2=1000W, это говорит о том, что инвертор $P=68kW$ включён и готов к работе.
- ШАГ-9 С выхода инвертора через адаптер Н8 запитывается ~~универсальный~~ СВЧ-генератор. Повторно нажимается кнопка КН1 лампы Л1 и Л2 должны загореться, при стжатии КН1 происходит самозапитка через ЭДРир.