

### 13. Энергоустановка Курбанова.

Здравствуйте дорогие читатели, меня зовут Курбанов Мурад Абубакаргаджиевич, я занимаюсь сверхединичными установками, от которых можно большую пользу извлечь. Я вам хочу поведать о том, как я собрал свою модель установки по принципу Валерия Белоусова, я её немного улучшил и рационализировал.

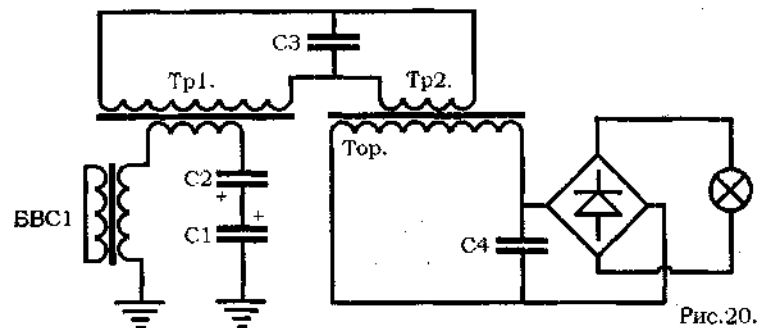


Рис.20.

И так, мы имеем основу установки, это катушка безопасности BVC1, и параллельно ей два конденсатора по 1500мкФ, подключенные друг к другу + к + или - к -.

Конденсаторы обязательно надо брать с минимальным током утечки, а то, они могут пропустить электричество в систему, и ничего работать не будет, так как эта энергия находится в конфликте с электричеством.

BVC1 идёт на контур заземления и на трансформатор, а конденсаторы идут на другое заземление которое находится на расстоянии не меньше, чем 5 метров и как показали опыты, чем дальше друг от друга заземления, тем лучше.

Выводы от катушки BVC1 и конденсаторов идут на повышающий трансформатор намотанный проводом из ПВХ изоляции, в пропорции где-то 20 к 400. Затем надо намотать ещё один повышающий трансформатор, таких же параметров, только на ферритовом кольце, между трансформаторами надо ставить какой-нибудь конденсатор, я вам не скажу какой, потому что всегда по разному бывает, пробуйте от одного микроФарада до 5000 мкФ. Допустим, поставили 10 мкФ, вольтаж поднялся, поставили 20 - и вольтаж упал, значит 10мкФ надо ставить. Например, у меня стоит 1000 мкФ. На выходе второго трансформатора перед диодным мостом надо ставить тоже конденсатор таким же методом, у меня стоит 0,47мкФ, 680V, керамика, она работает на много лучше.

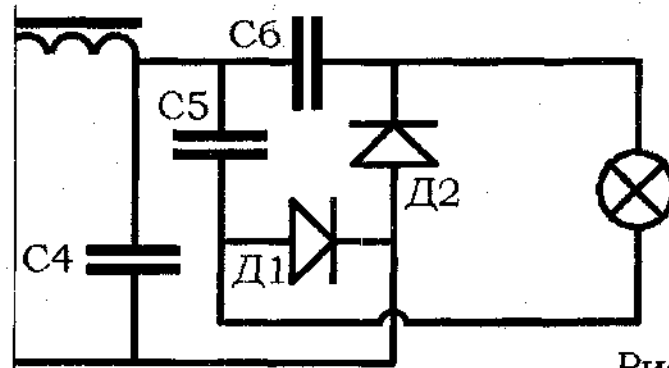


Рис.21.

Можно и даже считаю нужным поставить в место диодного моста умножитель напряжения (вернее удвоитель), там мы натывается ещё на одно чудо. Если удвоитель напряжения умножает