
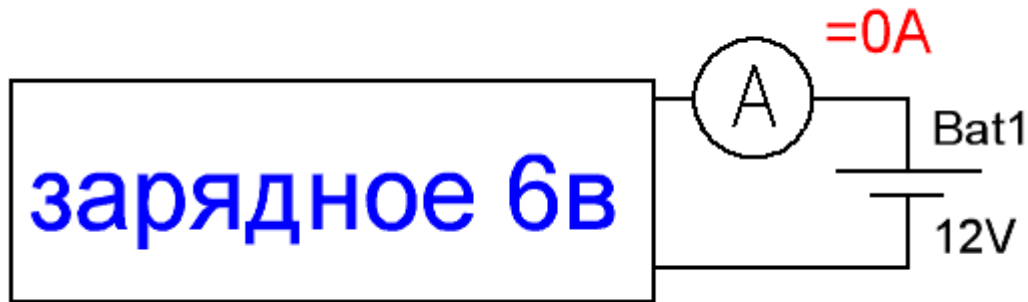


ЗОД- Защита От Дураков

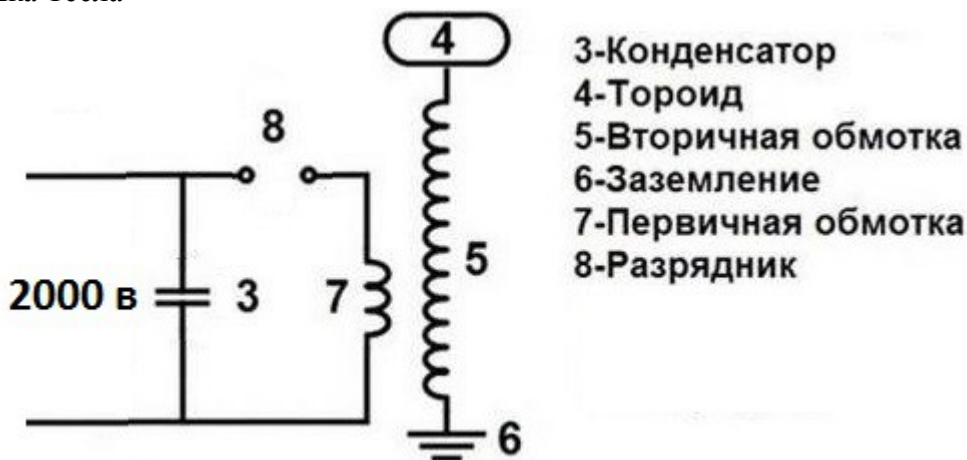
Кто придумал наш мир придумал защиту от дураков, суть этой защиты, в случае появления лишней энергии ваш БТГ прекратит работу. простой пример, вы подключаете шести вольтовое зарядное устройство к заряженному двенадцати вольтовому аккумулятору. ток заряда будет 0 а ток 0А=0 ватт




тоже самое катушка Тесла



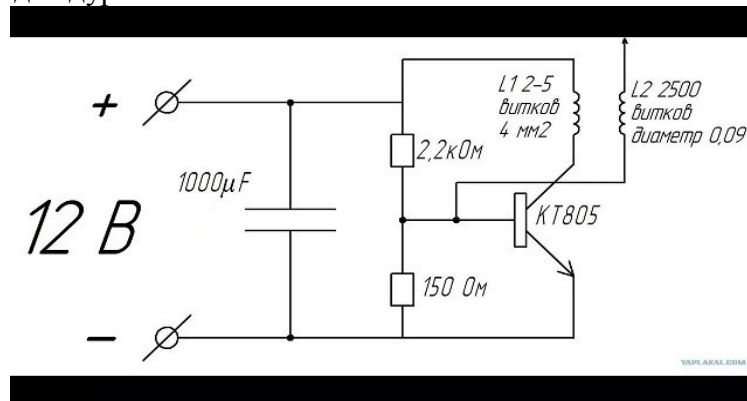вы подаёте на разрядник 2000 вольт и по вашему убеждению у вас появилась лишняя энергия больше чем вы подаёте, неважно откуда, Эфир, среда, земля, эта лишняя энергия появится и на катушке 7 к примеру 2500 вольт, как вы будите 2000 вольт пулять где уже находится 2500 вольт Качер который выкинули для дурачков




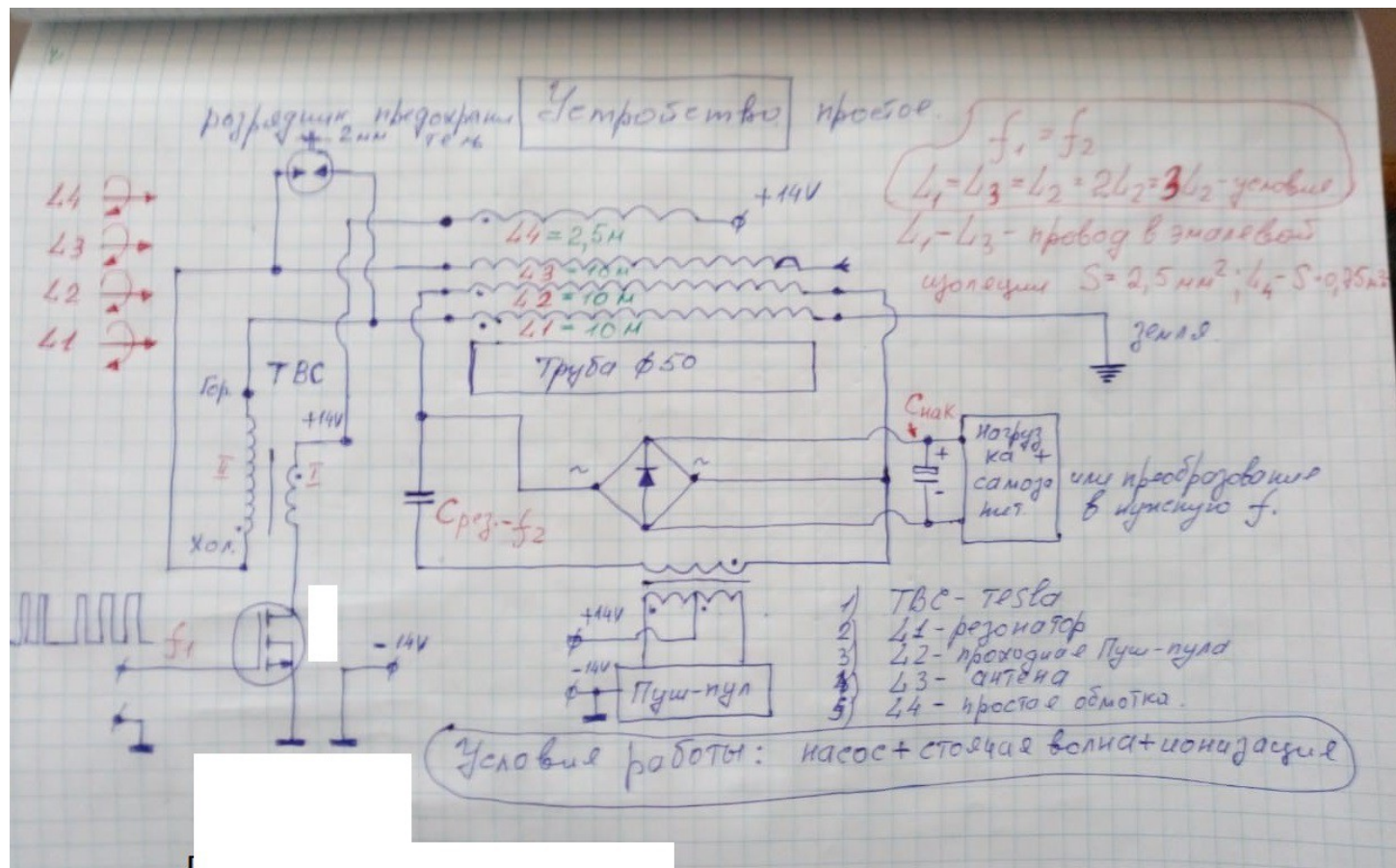при появлении лишней энергии на L2 эта энергия появится и на L1 и её напряжение превысит напряжение питания качера и ток качера упадёт в 0, он прекратит работу, трансформатору ведь похер в какую сторону передавать энергию справа налево или слева направо пример БТХГ Гаджиомарова



при появлении лишней энергии на L4 ток качера упадёт в 0 и бтхг прекратит работу ну а это бред капанадзе

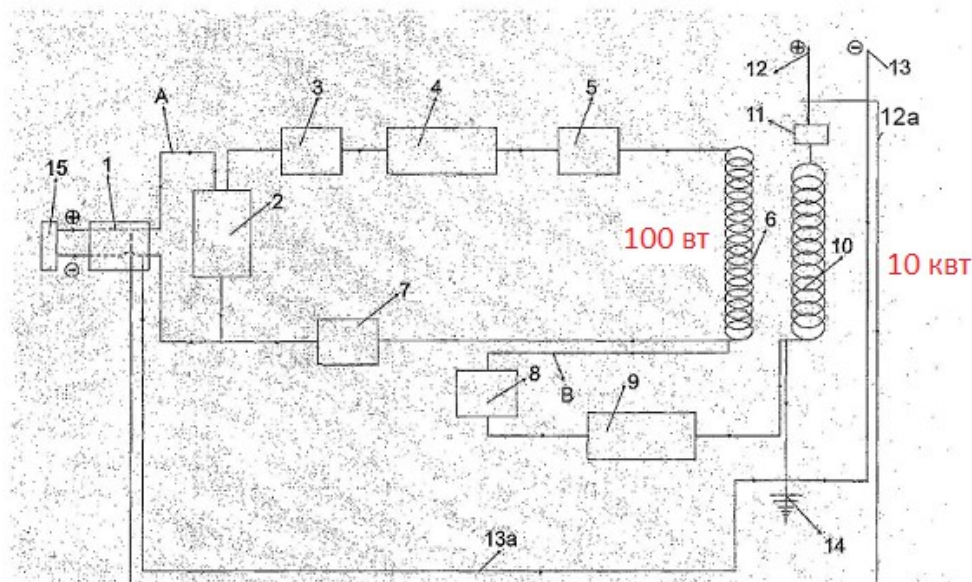(54) Название: НЕЗАВИСИМОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО



7 это ключ который дрожит катушку 6 при появлении лишней энергии на катушке 6 эта энергия превысит напряжение питания ключа 7 и система заглохнет. называется это ЗОД-защита от дураков

(57) Реферат: независимое энергетическое устройство совершенствуется с данного изобретения, начнет работу с начальной электрической энергии, получаемой от начальной энергоснабжения (15), а затем генерирует энергию постоянно и характеризуется включить выключатель питания (1), конденсатора (2), точки (3), высокочастотным генератором (4), первый фильтр (5), первая катушка (6), первый частотный регулятор (7), второй фильтр (8), стабилизатор частоты (регулятор) (9), вторая катушка (10), второй частотный регулятор (11), выход (фаза) (позитив) (12), положительный провод питания (12а), выход (нейтральный) (13), негативное представление о себе питающего кабеля (13а), нейтральный (заземление) (14), первоначальные питания (15).

В любом устройстве где вы пытаетесь получить лишнюю энергию эта энергия превысит напряжение питания ключей и ток устройства упадёт в 0