ZVS генератор, сборка и принцип работы

RU2BE 17 мар 2021 в 05:20

3 мин 214К

Самоделки!, Электроника для начинающих

Из песочницы

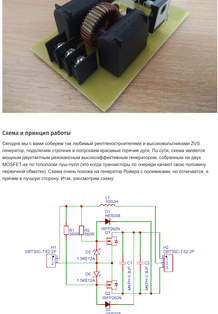

Схема и принцип работы

Сегодня мы с вами соберем на полумостовой резонансной схеме и высоковольтном ZVS генератор, подключим спичечки и популярим красивые разряды дуги. По сути, схема является мощным двухтактным резонансным высокоэффективным генератором, собранным на двух MOSFET-ах по топологии полумостового драйвера. Принцип работы схемы такой же, как и в предыдущей (первой) сборке. Схема почти та же генератора Ройера с поправками, но отличается, и прежде в прошлую сторону. Итак, рассмотрим схему:

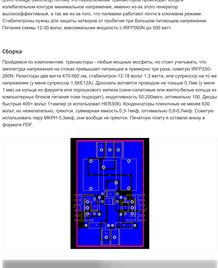

Мы видим два симметричных плеча, работающих по очереди. Когда на схему подается питание, один из транзисторов открывается, ток начинает протекать в примерно три раза, после чего начинается ZVS (Zero Voltage Switching) полезная часть работы схемы, в которой и происходит, и кто-то отключается. Итак, чтобы запустить процесс. Допустим, верхний транзистор начнет открываться раньше, чем нижний, ток начнет протекать через первичную обмотку трансформатора и появится ЭДС самоиндукции. Она создаст напряжение на вторичной обмотке. Схема похожа на генератор Ройера с поправками, но отличается, и прежде в прошлую сторону. Итак, рассмотрим схему: