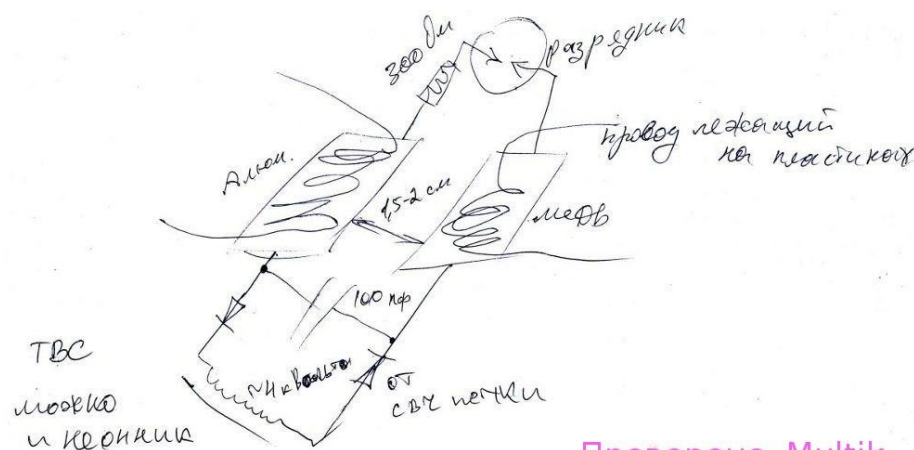


Опыты Мультика конец мая 2012 года.

Выяснилось, что там всё гораздо проще, чем даже можно себе представить:



Проверено. Multik

Вчера подтвердил экспериментально. Снять не успел. Сгорел источник стабилизированного напряжения. Отремонтирую - покажу весь процесс. Если успею, конечно. Через неделю уезжаю на месяц.

Опишу, что и как было.

Катушку Капанадзе я расколол полностью. Но что ни делал, накачать её через индуктор, как катушку Теслы никак не получалось. И возникло у меня подозрение, что это и есть главный секрет Капанадзе. Стал искать способы альтернативной накачки. И тут на Реалстраннике Герон Александрийский показал этот опыт.

Нрод, конечно, не заметил, а кое-кто даже охаил. А я увидел возможный вариант закачки энергии из окружающей среды в катушку Капанадзе.

Попытался повторить. Ан фига. Не получается. То есть, немного есть, и импульсы однополярные, но мало.

И оказалось, что достаточно одной пластины. Начал расследование, выяснил, что у него неонник на 4 КВ, а у меня строчник на 2,5 КВ.

Он в скайпе мне всё показал, вижу, у него энергия прёт. А у меня нет.

Тем временем, совершенно случайно (якобы) под руку попался сборник статей Авраменко - прилагаю.

Там в первой и третьей статьях про бозе-конденсат хорошо написано. Для его получения надо 3,73 КВ.

Только Авраменко опыты ставил без заземления - накачивал из плазмы в резонатор, а мы должны накачивать в заземлённый резонатор, наверное, это лучше.

Поднял напряжение у себя до 4 КВ. И всё - как у Герона. Оказалось, Авраменко прав.

Кстати, Авраменко считает, что для распаковки бозе конденсата нужна не искра, а плазма.

Есть одна нестыковка с Героном. Я взял не две, а одну пластину - листик фольгированного стеклотекстолита, вместо второй пластины - общий провод источника питания 4 КВ. Вместо съёмного клубка проводов взял второй такой же лист.

Если сопротивление включать после пластины, перед разрядником, - иногда что-то прорывается, искра трещит, а если пластину соединить с разрядником, а сопротивление поставить после него, получается белый шипящий сноп искр, вместо жёлтых одиночных разрядов, и чем больше сопротивление, тем лучше. Если Герон получил свой эффект с 300 Ом, то после разрядника и 1 МОм не срывает искру, только убирает треск и добавляет шипения. А без резистора искры совсем нет.

Пришлось поверить в холодное электричество, для которого резистор не сопротивление, а путь для прохождения тока.

То есть, положительный электрод должен быть соединён с источником плазмы без сопротивления. А как мы обычно включаем индуктор? - Неправильно. Положительный

• • • • •


Сгорело что-то, когда поднёс заземляющий провод к первичному листу. Что-то сильно щёлкнуло, и тишина.

Соединение заземляющего провода с общим проводом схемы почти ничего не изменяет.

Тот штырь, который воткнут в индуктор проходит между витками и касается медной трубки.

Видю простейший прибор для получения халявы, состоящий из куска двустороннего фольгированного стеклотекстолита, автомобильной свечи, одного резистора и источника напряжения 4 КВ. Если делать самозапитку, то конечно, оборудования добавляется.

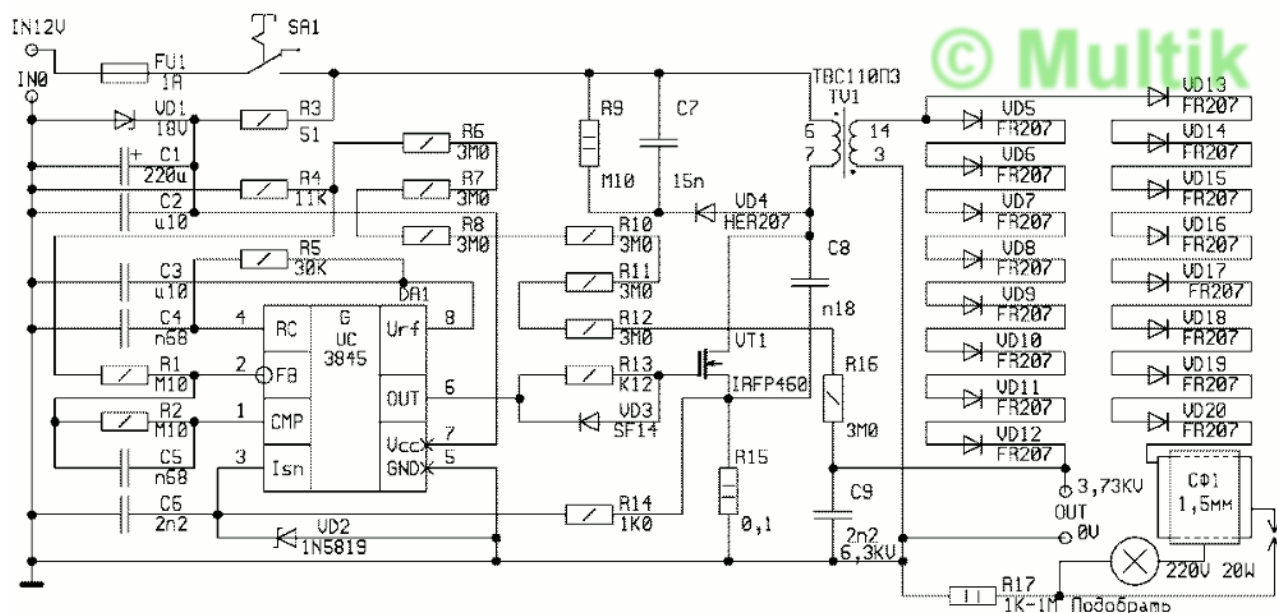Изначально я не смог получить выходное напряжение более 3 кВ. Пришлось увеличить зазор в сердечнике до 0,5 мм. Напряжение стало 4 кВ.



Чтобы не прошивало между краями листов, я проложил кусок лакоткани, на 5 см больше листов со всех сторон.

Второй лист лежит на первом - вместо провода, который на схеме нарисован змейкой, к нему лампочка. Возьмите лампочку мощностью поменьше. Главное - зацепиться, потом регулировкой зазора и сопротивления, добавлением конденсатора на выходе источника, добиваемся максимального свечения. А потом точной подстройкой напряжения выжимаем максимум. Если лампочка сильно светит, берём помощнее. Авраменко пишет и те, кто пробовал, подтверждают, что максимальный эффект получается при напряжении 3730 В плюс, минус 50 В.




Хотел ещё попробовать два листа с двух сторон от излучателя попробовать, Хотел ещё попробовать с двумя излучающими листами, как в оригинале у Герона Александрийского, да видно не судьба.

Ребята! Будьте осторожнее. У меня сгорел источник. Починил. Напряжение только 3,5 КВ. Видать, не всё починил. Искра уже не шипит, а звенит, накал красный, осциллограф больше не включается. Очень рад, что сфотографировать не успел, а то жалко было бы зеркалку. И хорошо, что компьютер выключаю на время экспериментов.

Источник не доремонтировал, он даёт 3,5 КВ. Немного не дотягивает до 3,73КВ. Поэтому нить только покраснела.

Наблюдается интересный эффект. Лампа периодически вспыхивает как счётчик Гейгера. То ли ловит ионизированные частицы, то ли отлавливает Бозе-конденсат с низкой энергией связи.

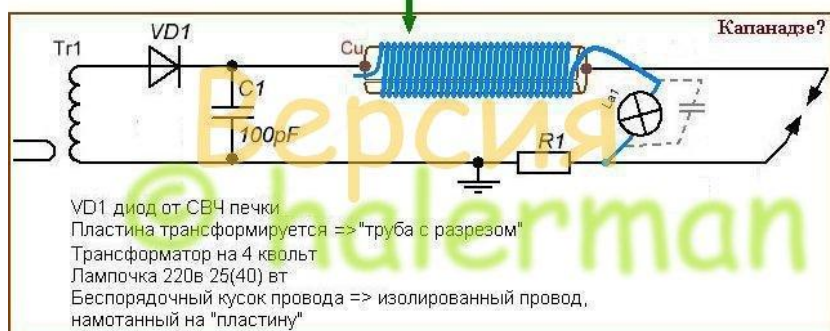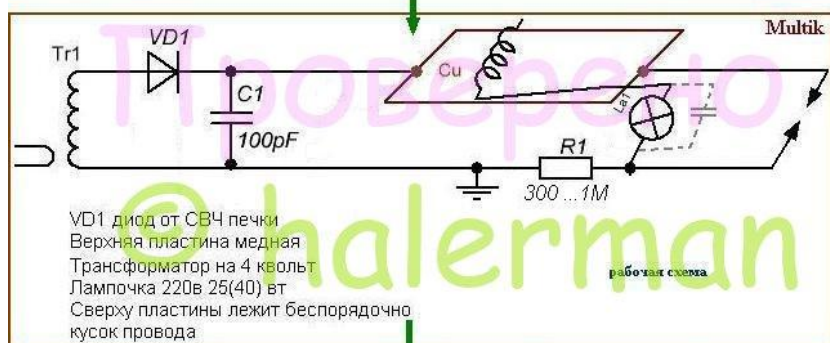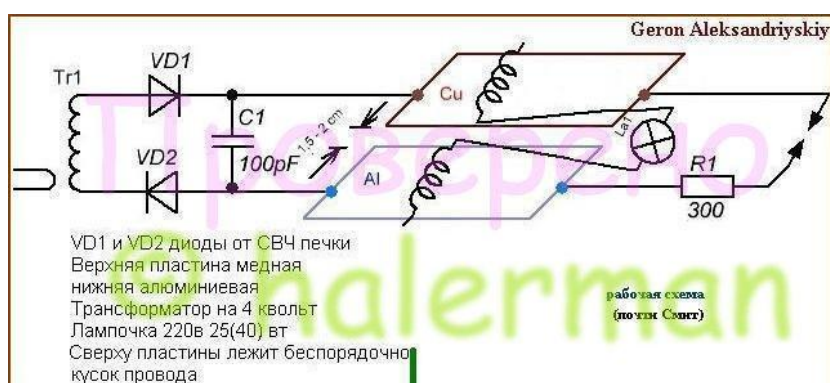Похоже, что электроны оседают везде, где можно, а нагрузке достаётся малая часть. Для того, чтобы собрать их в одну кучу, тоже долго работать надо. Если заниматься всем подряд, ничего нигде не получится.



Самое главное в этом эксперименте - длительность отклика среды на несколько порядков

больше длительности воздействия на неё.

Длительность импульса, наводимого на холодную лампу, когда эффекта нет, 5 мкс, амплитуда порядка 300 В.

Форма - спадающая экспонента, как и положено.

Когда появляется эффект, на лампе появляются почти прямоугольные отрицательные импульсы с выбросом по переднему фронту до 600 в, и спадающие по такой же экспоненте примерно до 300 в. И остаются на этом уровне от единиц до сотен мс.


И объяснение есть. Распакованные из Бозе-конденсата электроны оседают на металлических предметах, в данном случае на пластине, и долго стекают с пластины. Возможно, это осаждаются они не мгновенно, а в течение какого-то времени.

О том, что здесь мы имеем квантовый процесс говорит тот факт, что амплитуда у всех принимаемых импульсов одинаковая. Длительность я сравнить не успел. Главное, имеем свежий материал, а уж как им воспользоваться - научимся.

А то, что в конденсаторе будут осаждаться электроны из Бозе-конденсата, можно было предположить с самого начала. - Там им самое место. Не зря же Тесла восхищался свойствами конденсатора. Да и Тестатика этому подтверждение. Там как раз конденсаторы являются ключевыми элементами схемы.

Добрый день . Полностью подтверждаю данный эффект . Есть немного уточнений . 1- Катушка работает не эффективно . 2 - самая эффективная конструкция - когда между пластинами нет твердого диэлектрика , желательно иметь свободный воздушный промежуток примерно 5 - 10 мм . Наблюдаю очень сильное удлинение импульсов с частотой разрядника .

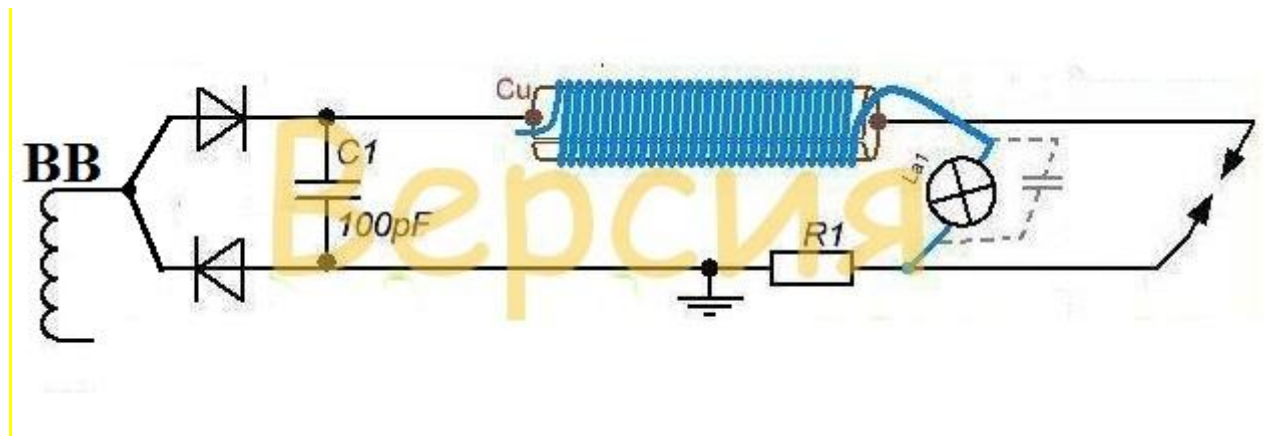...тогда и с качера и с ТТ так снять можно:



Присмотритесь внимательно. Параллельно выводам трубки цепляем кондер 0.22мкф, лампочку закорачиваем, на выход катушки - диодный мост и получаем доску смита. Резистор в этом случае не требуется и C1 убрать. Т.е. на рисунке представлена недоделанная схема смита